

PRÁCTICA 2: COMUNICACIÓN SERIE CON UN PC. DISEÑO DEL TRANSMISOR



Alumnos: Pablo Menéndez Ruiz de Azúa y Carles Olucha Royo

Fecha de realización: 10/02/2020

Fecha de entrega: 24/02/2021

Asignatura: Sistemas digitales II

Profesor: Pedro Olmos González

Índice

Objetivos	3
Introducción	3
Diagrama de bloques	3
Componentes	4
Registro serie-paralelo	4
Generador del bit de paridad	6
Contador de 1 bit	8
Multiplexor	9
Unidad de Control	9
Circuito completo	13
Implantación física	15
Conclusiones y análisis de los resultados	16

Objetivos

El objetivo de esta práctica es el diseño de un circuito de transmisión serie RS-232 para enviar datos desde la tarjeta de FPGA hacia un PC.

Introducción

Los datos que se transmiten al PC constan de 8 bits cada uno y un bit de paridad (paridad impar) y un bit de stop. La velocidad de transmisión será de 19200 baudios. En la figura 1 se muestra un diagrama de tiempos de la transmisión.

El funcionamiento del circuito será el siguiente: cuando se active el pulsador, se guardará en el registro el byte para realizar la conversión paralelo serie (lo opuesto a lo que hicimos en la práctica anterior). Después se generará el bit de paridad y después un bit para decir que la transmisión ha terminado. En conclusión, se enviará por este orden el bit de arranque, los 8 bits de datos, el de paridad y el de stop.



Figura 1 – Diagrama de tiempos de la señal transmitida

Diagrama de bloques

Antes de empezar a programar cada uno de los componentes necesarios para diseñar nuestro receptor, vamos a hacer un diagrama de bloques con cada componente del circuito.

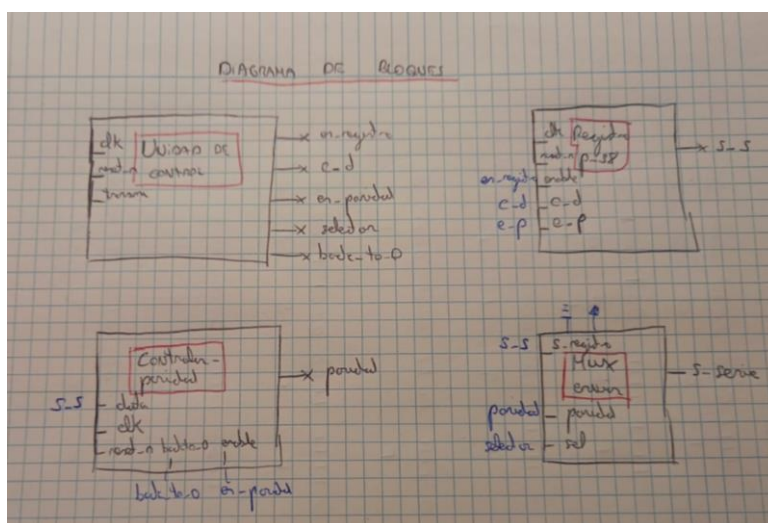


Figura 2 – Diagrama de bloques del circuito

En esta imagen, podemos ver los 4 bloques principales de nuestro receptor: el registro serie-paralelo, el controlador de paridad, la unidad de control y el multiplexor que nos va a servir para controlar la salida del circuito. El resto de los bloques como el contador de un bit se encuentran dentro de la unidad de control.

Componentes

Los componentes que hemos diseñado para esta práctica han sido los siguientes: Un contador de 8 bits para controlar el registro, un contador de 1 bit para que cuente el tiempo que dura cada bit, un controlador de paridad que genera el bit de paridad, un detector de flanco de bajada, un multiplexor para enviar un dato u otro dependiendo de en qué momento de la transmisión estemos, un registro paralelo-serie de 8 bits que usaremos para sacar un bit y finalmente la unidad de control que permita controlar todas las salidas y entradas.

De todos estos componentes, únicamente vamos a explicar y a enseñar en el informe el código del registro paralelo-serie, el controlador de paridad, el multiplexor, el contador de un bit y la unidad de control. Hemos elegido estos porque nos parecen los más importantes y necesarios para explicar. El resto de los componentes consideramos que no son muy complejos por lo que no vemos necesario enseñar y explicar su código. De todas formas, si quieren ver de todos los componentes utilizados para esta práctica y los testbenches utilizados para las simulaciones, se adjuntan junto a este documento.

Registro serie-paralelo

En primer lugar, es necesario realizar un registro paralelo-serie de desplazamiento de 8 bits para ir enviando los datos uno a uno. Ha de tenerse en cuenta que dicho registro ha de ser síncrono, es decir, su reloj ha de ser el mismo que el de los demás componentes de la FPGA (50 MHz). Por tanto, ha de diseñarse el registro de manera que solamente realice un desplazamiento mientras esté activa una señal de control (enable).

```
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity Registrops8 is
6  port(
7      clk : in std_logic;
8      reset_n : in std_logic;
9      enable : in std_logic;
10     c_d : in std_logic;
11     e_p : in std_logic_vector(7 downto 0);
12     s_s : out std_logic;
13 end Registrops8;
14
15 architecture behavioral of Registrops8 is
16     signal registro : std_logic_vector(7 downto 0);
17 begin
18     process(clk, reset_n, enable)
19     begin
20         if reset_n = '0' then
21             registro <= (others => '0');
22         else
23             if rising_edge(clk) then
24                 if enable = '1' then
25                     if c_d = '0' then
26                         registro <= e_p;
27                     else
28                         registro(7) <= '0';
29                         registro(6 downto 0) <= registro(7 downto 1);
30                     end if;
31                 end if;
32             end if;
33         end process;
34         s_s <= registro(0);
35     end behavioral;
```

Figura 3 – Código VHDL del registro paralelo-serie de 8 bits

Una vez que hemos diseñado en VHDL el registro, vamos a simularlo para comprobar que funciona correctamente. Para ello, nos creamos primero un testbench y lo simulamos obteniendo el siguiente resultado. Todo el código VHDL y los testbenches utilizados para realizar esta práctica vienen adjuntos junto a este documento.

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  ENTITY Registrops8_vhd_tst IS
5  END Registrops8_vhd_tst;
6  ARCHITECTURE Registrops8_arch OF Registrops8_vhd_tst IS
7
8      signal clk: std_logic := '0';
9      signal reset_n : std_logic;
10     signal enable : std_logic;
11     signal c_d : std_logic;
12     signal s_s : std_logic;
13     signal e_p : std_logic_vector(7 downto 0);
14     constant clk_per : time := 10 ns;
15
16     component Registrops8 is
17     port(
18         clk : in std_logic;
19         reset_n : in std_logic;
20         enable : in std_logic;
21         c_d : in std_logic;
22         s_s : out std_logic;
23         e_p : in std_logic_vector(7 downto 0)
24     );
25 end component;
26
27 begin
28
29     i1 : Registrops8
30     port map(
31         clk => clk,
32         reset_n => reset_n,
33         enable => enable,
34         c_d => c_d,
35         s_s => s_s,
36         e_p => e_p
37     );
38
39     p_clk: process
40     begin
41         clk <= '0';
42         wait for clk_per / 2;
43         clk <= '1';
44         wait for clk_per / 2;
45     end process;
46
47     p_rstn : process
48     begin
49         reset_n <= '0';
50         wait for 100 ns;
51         reset_n <= '1';
52         wait;
53     end process;
54
55     p_stim : process
56     begin
57         e_p <= "00000000";
58         enable <= '0';
59         c_d <= '0';
60         wait until reset_n = '1';
61         wait for 5 ns;
62         e_p <= "10101010";
63         enable <= '1';
64         wait for clk_per;
65         enable <= '0';
66         c_d <= '1';
67         wait for 100 ns;
68         for n in 0 to 7 loop
69             enable <= '1';
70             wait for clk_per;
71             assert s_s = '0';
72             enable <= '0';
73             wait for 100 ns;
74         end loop;
75         assert false
76             report "Fin de la simulación"
77             severity failure;
78     end process p_stim;
79
80 end Registrops8_arch;

```

Figura 4 – Testbench del registro

 


Figura 5 – Simulación del registro paralelo-serie

Generador del bit de paridad

En segundo lugar, es preciso diseñar un circuito secuencial para calcular el bit de paridad que se transmitirá después del byte de datos. En el caso de paridad impar, la suma de todos los bits, incluido el de paridad, ha de ser impar.

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity Controlar_paridad is
5  port(
6      data : in std_logic;
7      paridad : out std_logic;
8      clk : in std_logic;
9      back_to_0 : in std_logic;
10     reset_n : in std_logic;
11     enable : in std_logic
12 );
13 end Controlar_paridad;
14
15 architecture behavioral of Controlar_paridad is
16     signal b : std_logic;
17 begin
18     process(clk, reset_n)
19     begin
20         if reset_n = '0' then
21             b <= '0';
22         elsif rising_edge(clk) then
23             if enable = '1' then
24                 b <= data xor b;
25             elsif back_to_0 = '1' then
26                 b <= '0';
27             end if;
28         end if;
29     end process;
30
31     paridad <= not b;
32 end behavioral;
```

Figura 6 – Código VHDL del generador de paridad

Para detectar la paridad lo único que vamos a hacer es pasar el bit de entrada por una xor que lo compara con un acumulado de xor de los bits anteriores. Por tanto, si al final después de haber pasado por todos los bits de datos, el resultado de la xor es 0, quiere decir que hay un número par de unos por lo que tenemos que el bit de paridad será un 1 para que el número de unos sea impar. Si el resultado de la xor es un 1, el bit de paridad será 0.

Además, en el código hemos añadido una señal que actúa como reset pero cuando lo necesitemos, ya que después de terminar de transmitir un dato necesitamos que la señal b, en la que se va acumulando el resultado de la xor, vuelva a 0.

Este componente también lo vamos a simular y al simularlo, obtenemos lo siguiente.

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  ENTITY Controlar_paridad_vhd_tst IS
5  END Controlar_paridad_vhd_tst;
6  ARCHITECTURE Controlar_paridad_arch OF Controlar_paridad_vhd_tst IS
7
8      signal clk : std_logic := '0';
9      signal reset_n : std_logic;
10     signal enable : std_logic;
11     signal back_to_0 : std_logic;
12     signal data : std_logic;
13     signal paridad : std_logic;
14     constant clk_per : time := 10 ns;
15
16     component Controlar_paridad is
17     port(
18         clk : in std_logic;
19         reset_n : in std_logic;
20         enable : in std_logic;
21         back_to_0 : in std_logic;
22         data : in std_logic;
23         paridad : out std_logic
24     );
25     end component;
26
27     begin
28
29         il : Controlar_paridad
30         port map(
31             clk => clk,
32             reset_n => reset_n,
33             enable => enable,
34             back_to_0 => back_to_0,
35             data => data,
36             paridad => paridad
37         );
38
39         p_clk : process
40         begin
41             clk <= '0';
42             wait for clk_per / 2;
43             clk <= '1';
44             wait for clk_per / 2;
45         end process;
46
47         p_rstn : process
48         begin
49             reset_n <= '0';
50             wait for 100 ns;
51             reset_n <= '1';
52             wait;
53         end process;
54
55         p_stim : process
56         begin
57             data <= '0';
58             back_to_0 <= '0';
59             enable <= '0';
60             wait until reset_n = '1';
61             wait for 5 ns;
62             for n in 0 to 3 loop
63                 enable <= '1';
64                 data <= '1';
65                 wait for clk_per;
66                 enable <= '0';
67                 wait for 100 ns;
68                 enable <= '1';
69                 data <= '0';
70                 wait for clk_per;
71                 enable <= '0';
72                 wait for 100 ns;
73             end loop;
74             assert paridad = '1'
75             report "La paridad tiene un valor erróneo"
76             severity failure;
77             wait for 100 ns;
78             back_to_0 <= '1';
79             wait for 100 ns;
80             assert paridad = '0'
81             report "La paridad no vuelve a 0"
82             severity failure;
83             wait for 100 ns;
84             assert false
85             report "Fin"
86             severity failure;
87         end process p_stim;
88     end Controlar_paridad_arch;

```

Figura 7 – Testbench del generador de paridad

 


Figura 8 – Simulación del generador de paridad

Como vemos, en este caso, le hemos pasado 8 bits de los cuales 4 eran unos. Por lo tanto, nos tenía que devolver al final un uno el bit de paridad como ha ocurrido.

Contador de 1 bit

Como la señal llega al PC a una velocidad de 19200 baudios debemos sincronizar esta señal con nuestro reloj de 50 MHz. Para ello, debemos crearnos un contador que devuelva un pulso cada vez que pase un tiempo proporcional al ancho de un bit. Después de hacer los cálculos, llegamos a que un bit se manda cada 2604 pulsos de nuestro reloj de 50 Mhz. Por lo tanto, diseñaremos un contador que genere un pulso (enable) cada 2604 pulsos del reloj, y cada una de estas señales de enable se mandan al registro, para que saque el bit siguiente.

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity Contador1bit is
6  port(
7      reset_n : in std_logic;
8      clk      : in std_logic;
9      en       : in std_logic;
10     co       : out std_logic;
11     back_to_0 : in std_logic
12 );
13 end Contador1bit;
14
15 architecture behavioral of Contador1bit is
16     signal contador : unsigned(11 downto 0);
17
18 begin
19
20     process(reset_n, clk)
21     begin
22         if reset_n = '0' then
23             contador <= (others => '0');
24         else
25             if rising_edge(clk) then
26                 if en='1' then
27                     if contador= 2604 then
28                         contador <= (others => '0');
29                     else
30                         contador <= contador + 1;
31                     end if;
32                 elsif back_to_0 = '1' then
33                     contador <= (others => '0');
34                 end if;
35             end if;
36         end process;
37
38         co <= '1' when contador = 2604 and en = '1' else '0';
39
40     end behavioral;
```

Figura 9 – Código VHDL del contador de 1 bit (2604 pulsos de reloj)

Multiplexor

El multiplexor diseñado en esta práctica tiene como función controlar qué salida sale en cada momento. Es decir, tiene que controlar si sale el bit de start, los bits de la salida del registro, el bit de paridad o el de stop. Esta salida la controla a través de una señal llamada selector.

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity Mux_enviar is
5 port(
6     s_registro : in std_logic;
7     paridad    : in std_logic;
8     sel        : in std_logic_vector(1 downto 0);
9     s_serie    : out std_logic
10 );
11 end Mux_enviar;
12
13 architecture behavioral of Mux_enviar is
14 begin
15     with sel select
16         s_serie <=
17             '0' when "00",
18             s_registro when "01",
19             paridad when "10",
20             '1' when "11",
21             '1' when others;
22 end behavioral;
```

Figura 10 – Código VHDL del multiplexor

Como se puede observar en el código si el selector es 00, la salida es el bit de start; si es 01, la salida es la del registro; si es 10 es el bit de paridad y si es 11 es el bit de stop.

Unidad de Control

La unidad de control nos sirve para controlar tanto el registro como el generador del bit de paridad, como el multiplexor. Antes de empezar a diseñar la unidad de control en vhdl tenemos que hacernos el diagrama de estados, que es el siguiente.

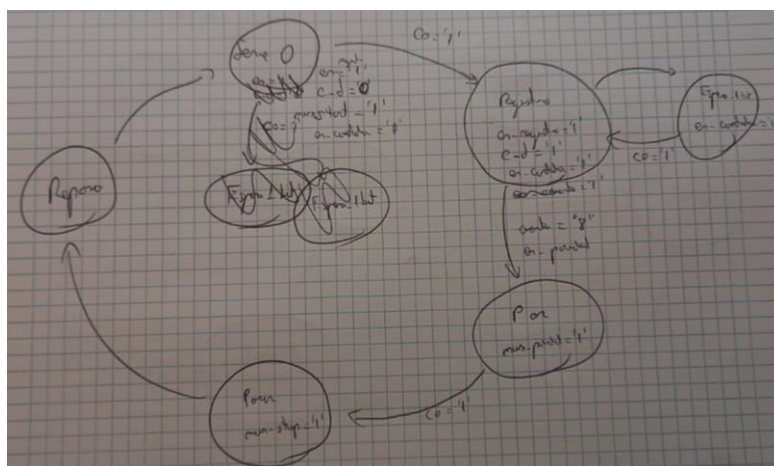


Figura 11 – Diagrama de estados de la unidad de control

Sabemos que en la imagen no se ve muy claro el diagrama, pero una vez que veamos en el código cómo cambian de un estado a otro y cómo van cambiando las salidas, creemos que quedará más claro.

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4
5 Entity Unidad_control is
6   port(
7     clk : in std_logic;
8     reset_n : in std_logic;
9     transmi : in std_logic;
10    en_registro : out std_logic;
11    c_d : out std_logic;
12    en_paridad : out std_logic;
13    selector : out std_logic_vector(1 downto 0);
14    back_to_0 : out std_logic;
15  );
16 end Unidad_control;
17
18 Architecture behavioral of Unidad_control is
19
20   signal empieza,en_conta8, en_contalbit, colbitsenyal, reinit : std_logic;
21   signal cuenta : std_logic_vector(3 downto 0);
22
23   type t_estados is (Reposo,Serie0, Registro, Esperalbit, Paridad, Parar);
24   signal estado_act, estado_sig : t_estados;
25
26   component DetectorFlancoBajada
27   port(
28     e : in std_logic;
29     reset_n : in std_logic;
30     clk : in std_logic;
31     s : out std_logic;
32   );
33 end component;
34
35 component Contador
36 port(
37   reset_n : in std_logic;
38   clk : in std_logic;
39   en : in std_logic;
40   back_to_0 : in std_logic;
41   salida : out std_logic_vector(3 downto 0)
42 );
43 end component;
44
45 component Contador1bit
46 port(
47   reset_n : in std_logic;
48   clk : in std_logic;
49   en : in std_logic;
50   back_to_0 : in std_logic;
51   co : out std_logic;
52   co_medio : out std_logic;
53 );
54 end component;
55
56

```

Inicialmente, hemos llamado a tres componentes que vamos a necesitar en la unidad lógica. Uno de ellos es el detector de flanco de bajada, que nos será útil para saber cuándo empezar a enviar datos. El otro es un contador de módulo 8 que nos va a servir para ir controlando los cambios de un estado a otro. Este contador nos va a servir específicamente para que cuando llegue a 8 deje de registrar. Además hay que tener en cuenta el Contador1bit que nos ayudará a controlar el tiempo que dura la transmisión de cada bit.

```

94 TransicionEstados : process (estado_act, estado_sig,empieza,colbitsenyal)
95 begin
96   estado_sig <= estado_act;
97   case estado_act is
98     when Reposo =>
99     if empieza = '1' then
100       estado_sig <= Serie0;
101     end if;
102     when Serie0 =>
103     if colbitsenyal = '1' then
104       estado_sig <= Registro;
105     end if;
106     when Registro =>
107     if cuenta = "1000" then
108       estado_sig <= Paridad;
109     else
110       estado_sig <= Esperalbit;
111     end if;
112     when Esperalbit =>
113     if colbitsenyal = '1' then
114       estado_sig<=Registro;
115     end if;
116     when Paridad =>
117     if colbitsenyal = '1' then
118       estado_sig<=Parar;
119     end if;
120     when Parar =>
121     if colbitsenyal = '1' then
122       estado_sig<=Reposo;
123     end if;
124     when others =>
125     estado_sig <= Reposo;
126   end case;
127 end process TransicionEstados;
128
129

```

Figura 12 – Transición de estados de la máquina de estados

En la imagen de arriba vemos como cambian los estados de uno a otro y vamos a explicar esta transición. En primer lugar, si pulsamos el botón que inicializa la trasmisión pasamos a un estado Serie0. Cuando pasa un bit, ya se ha transmitido el bit de start, por lo que pasamos a transmitir el byte de datos y para ello usamos dos estados Registro y Espera1bit. Una vez se hayan registrado y transmitido los 8 bits de datos se transmite el de paridad a través del estado Paridad. Por último, enviamos el bit de stop, después de que pase el tiempo equivalente a un bit transmitido.

```

130
131 Salidas : process (estado_act)
132 begin
133
134     en_contalbit   <= '0';
135     c_d            <= '0';
136     en_registro    <= '0';
137     en_paridad     <= '0';
138     en_conta8      <= '0';
139     selector       <= "11";
140     reinit         <= '0';
141
142     case estado_act is
143     when Reposo =>
144         null;
145     when Serie0 =>
146         reinit <= '1';
147         en_registro <= '1';
148         c_d <= '0';
149         selector <= "00";
150         en_contalbit <= '1';
151     when Registro =>
152         en_registro <= '1';
153         c_d <= '1';
154         selector <= "01";
155         en_conta8 <= '1';
156         en_paridad <= '1';
157     when Esperalbit =>
158         en_contalbit <= '1';
159         selector <= "01";
160     when Paridad =>
161         en_contalbit <= '1';
162         selector <= "10";
163     when Parar =>
164         en_contalbit <= '1';
165         selector <= "11";
166     when others =>
167         null;
168     end case;
169 end process Salidas;
170
171 back_to_0 <= reinit;
172
173
174 end behavioral;

```

Figura 13 – Salidas en de la Máquina de estados

En lo que se refiere a las salidas, ocurre lo siguiente. Inicialmente, colocamos todos nuestras señales a 0. Cuando estamos transmitiendo el bit de start, ponemos todos nuestros componentes a 0 con reinit (back_to_0), activamos el enable del registro, pero para cargar el número que el estamos pasando, colocamos el selector a 00 para que transmita el bit de start y activamos el enable del contador de 1 bit. Cuando registramos, activamos únicamente la señal de enable del registro para ir desplazando los datos y el selector lo ponemos en "01" para que transmita lo que sale del registro. Además, habilitamos el contador de módulo 8 y el generador de paridad porque calcula la paridad de forma secuencial. En el resto de estados restante, lo único que vamos cambiando es el selector para que vaya cambiando la salida del circuito.

Una vez que hemos terminado nuestro código y hemos comprobado que no teníamos errores compilando, vamos a simular la unidad de control para ver si nuestro código es funcional. A la hora de simular, le he metido una variable al circuito para que fuera llevando la cuenta del contador de módulo 9 para que pudiera ver si había algún error. Como se puede observar la simulación funciona correctamente, ya que realiza el trabajo para el que ha sido diseñada.

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  ENTITY Unidad_control_vhd_tst IS
5  END Unidad_control_vhd_tst;
6  ARCHITECTURE Unidad_control_arch OF Unidad_control_vhd_tst IS
7      signal clk : std_logic := '0';
8      signal reset_n : std_logic;
9      signal transmi : std_logic;
10     signal en_registro : std_logic;
11     signal c_d : std_logic;
12     signal en_paridad : std_logic;
13     signal selector : std_logic_vector(1 downto 0);
14     signal back_to_0 : std_logic;
15     constant clk_per : time := 10 ns;
16
17     component Unidad_control is
18     port (
19         clk : in std_logic;
20         reset_n : in std_logic;
21         transmi : in std_logic;
22         en_registro : out std_logic;
23         c_d : out std_logic;
24         en_paridad : out std_logic;
25         selector : out std_logic_vector(1 downto 0);
26         back_to_0 : out std_logic
27     );
28 end component;
29 begin
30     u1 : Unidad_control
31     port map (
32         clk => clk,
33         reset_n => reset_n,
34         transmi => transmi,
35         en_registro => en_registro,
36         c_d => c_d,
37         en_paridad => en_paridad,
38         selector => selector,
39         back_to_0 => back_to_0
40     );
41
42     p_clk : process
43     begin
44         clk <= '0';
45         wait for clk_per / 2;
46         clk <= '1';
47         wait for clk_per / 2;
48     end process;
49
50     p_rstn : process
51     begin
52         reset_n <= '0';
53         wait for 100 ns;
54         reset_n <= '1';
55         wait;
56     end process;
57
58     p_stim : process
59     begin
60         transmi <= '1';
61         wait until reset_n = '1';
62         wait for 5 ns;
63         transmi <= '0';
64         wait for 20 ns;
65         -- assert selector = "00"
66         -- report "No detecta el flanco de bajada"
67         -- severity failure;
68         wait for 26020 ns;
69         for i in 0 to 4 loop
70             wait for 26040 ns;
71             wait for 26040 ns;
72         end loop;
73
74         assert false
75         report "Fin de la simulación"
76         severity failure;
77     end process p_stim;
78 end Unidad_control_arch;

```

Figura 14 – Testbench de la unidad de control

 


Figura 15 – Simulación de la Unidad de control

Circuito completo

Por último, debemos juntar todos los componentes en un componente más grande al que llamaremos pract2. Lo único que vamos a hacer en este componente es instanciar el resto de los componentes que hemos nombrado en el apartado anterior.

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity pract2 is
6  port(
7    clk : in std_logic;
8    e_p : in std_logic_vector(7 downto 0);
9    reset : in std_logic;
10   s_s : out std_logic;
11   transmi : in std_logic
12 );
13 end pract2;
14
15 architecture behavioral of pract2 is
16   signal en_registro_senyal : std_logic;
17   signal c_d_senyal : std_logic;
18   signal s_registro_senyal : std_logic;
19   signal paridad_senyal : std_logic;
20   signal back_to_0_senyal : std_logic;
21   signal en_paridad_senyal : std_logic;
22   signal selector_senyal : std_logic_vector(1 downto 0);
23   --signal s_ssenyal_final : std_logic;
24
25   component registros8
26   port(
27     clk : in std_logic;
28     reset_n : in std_logic;
29     enable : in std_logic;
30     c_d : in std_logic;
31     e_p : in std_logic_vector(7 downto 0);
32     s_s : out std_logic
33   );
34 end component;
35
36   component Controlar_paridad
37   port(
38     data : in std_logic;
39     paridad : out std_logic;
40     clk : in std_logic;
41     back_to_0 : in std_logic;
42     reset_n : in std_logic;
43     enable : in std_logic
44   );
45 end component;
46
47   component Mux_enviar
48   port(
49     s_registro : in std_logic;
50     paridad : in std_logic;
51     sel : in std_logic_vector(1 downto 0);
52     s_serie : out std_logic
53   );
54 end component;
55
56   component Unidad_control
57   port(
58     clk : in std_logic;
59     reset_n : in std_logic;
60     transmi : in std_logic;
61     en_registro : out std_logic;
62     c_d : out std_logic;
63     en_paridad : out std_logic;
64     selector : out std_logic_vector(1 downto 0);
65     back_to_0 : out std_logic
66   );
67 end component;
68
69 begin
70
71   i_registros8 : registros8
72   port map(
73     clk => clk,
74     reset_n => reset,
75     enable => en_registro_senyal,
76     c_d => c_d_senyal,
77     e_p => e_p,
78     s_s => s_registro_senyal);
79
80   i_Controlar_paridad : Controlar_paridad
81   port map(
82     data => s_registro_senyal,
83     paridad => paridad_senyal,
84     clk => clk,
85     back_to_0 => back_to_0_senyal,
86     reset_n => reset,
87     enable => en_paridad_senyal);
88
89   i_Mux_enviar : Mux_enviar
90   port map(
91     s_registro => s_registro_senyal,
92     paridad => paridad_senyal,
93     sel => selector_senyal,
94     s_serie => s_s);
95
96   i_Unidad_control : Unidad_control
97   port map(
98     clk => clk,
99     reset_n => reset,
100    transmi => transmi,
101    en_registro => en_registro_senyal,
102    c_d => c_d_senyal,
103    en_paridad => en_paridad_senyal,
104    selector => selector_senyal,
105    back_to_0 => back_to_0_senyal);
106
107 end behavioral;
```

Figura 16 – Código VHDL de la práctica1

Una vez que hemos juntado todos los componentes en el elemento práctica 1, vamos a simular todo el componente para ver si realmente funciona nuestro código.

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  ENTITY pract2_vhd_tst IS
5  END pract2_vhd_tst;
6  ARCHITECTURE pract2_arch OF pract2_vhd_tst IS
7      signal clk : std_logic := '0';
8      signal reset : std_logic;
9      signal transmi : std_logic;
10     signal e_p : std_logic_vector(7 downto 0);
11     signal s_s : std_logic;
12     constant clk_per : time := 10 ns;
13
14     component pract2 is
15     port(
16         clk : in std_logic;
17         e_p : in std_logic_vector(7 downto 0);
18         reset : in std_logic;
19         s_s : out std_logic;
20         transmi : in std_logic
21     );
22     end component;
23
24     begin
25
26         i1 : pract2
27         port map(
28             clk => clk,
29             e_p => e_p,
30             reset => reset,
31             s_s => s_s,
32             transmi => transmi
33         );
34
35         p_clk : process
36         begin
37             clk <= '0';
38             wait for clk_per / 2;
39             clk <= '1';
40             wait for clk_per / 2;
41         end process;
42
43         p_rstn : process
44         begin
45             reset <= '0';
46             wait for 100 ns;
47             reset <= '1';
48             wait;
49         end process;
50
51         p_stim : process
52         begin
53             e_p <= "01010111";
54             transmi <= '1';
55
56             wait until reset = '1';
57             wait for 5 ns;
58             transmi <= '0';
59             wait for 26050 ns;
60             for i in 0 to 4 loop
61                 wait for 26040 ns;
62                 wait for 26040 ns;
63             end loop;
64
65             assert false
66                 report "Fin de la simulación"
67                 severity failure;
68         end process p_stim;
69     end pract2_arch;
70

```

Figura 17 – Testbench de la práctica

 


Figura 18 – Simulación de la práctica entera

Implantación física

Para realizar la implantación física y la comprobación mediante el código [ASCII](#), hemos necesitado conectar la placa mediante el cable USB y mediante el COM1 usando el programa hyperterm.

Hemos obtenido los siguientes resultados:

 


Figura 19 – Volcar en la placa y escribir el nombre de Carles
67 | 65 | 82 | 76 | 69 | 83

 


Figura 20 – Volcar en la placa y escribir el nombre Menéndez
77 | 69 | 78 | 69 | 78 | 68 | 69 | 90

 


Figura 21 – Volcar en la placa y escribir NOTA=10
78 | 79 | 84 | 65 | 61 | 49 | 48

Conclusiones y análisis de los resultados

Al inicio de esta práctica teníamos un objetivo principal que era diseñar un transmisor serie RS-232 para enviar datos desde la placa FPGA hasta el ordenador. Después de haberlo diseñado utilizando código VHDL, haberlo simulado con éxito, haberlo implantado en la placa y haber visto cómo los caracteres que enviábamos realmente se transmitían, podemos decir que hemos cumplido con nuestro objetivo.

Esta práctica, después de haber realizado, la del receptor RS-232, nos ha resultado más sencilla ya que desde el principio entendíamos muy bien que era lo que teníamos que hacer. De todas formas, sí que hemos cometido algunos errores que gracias a las simulaciones hemos podido detectar.