

PRÁCTICA 4: DISEÑO DE UNA ALU DE 32 BITS PARA EL PROCESADOR ICAI-RISC-V



Alumnos: Pablo Menéndez Ruiz de Azúa y Carles Olucha Royo

Fecha de realización: 17/03/2021

Fecha de entrega: 15/04/2021

Asignatura: Sistemas digitales II

Profesor: Pedro Olmos González

Índice

Objetivos	3
Introducción	3
Diagrama de bloques	3
Sumador/Restador	4
ALU	5
Implantación física	9
Conclusiones y análisis de los resultados.....	11

Objetivos

El objetivo de esta práctica es el diseño de una ALU de 32 bits, la cual será utilizada en la ruta de datos del procesador ICAI-RISC-V.

Introducción

En esta práctica se va a implementar una ALU similar a la que se realizó en el curso de Sistemas Digitales I. La principal diferencia es que esta ALU está pensada para ser usada en la implantación del procesador ICAI-RISC-V, por lo que sus dos entradas de datos y su salida serán de 32 bits. Además, las operaciones a realizar serán las marcadas por la arquitectura del procesador, las cuales se resumen en la tabla 1.

Operación	Codificación	Explicación
ADD	0000	Suma a+b
SUB	1000	Resta a-b
SLT	0010	Set on Less Than (salida = 1 si a < b)
SLTU	0010	Set on Less Than Unsigned (salida = 1 si a < b, comparación sin signo)
SLL	0001	Shift Left Logical
SRL	0101	Shift Right Logical
SRA	1101	Shift Right Arithmetic
XOR	0100	Operación XOR bit a bit
OR	0110	Operación OR bit a bit
AND	0111	Operación AND bit a bit

Tabla 1 – Operaciones de la ALU

Diagrama de bloques

Antes de empezar a programar cada uno de los componentes necesarios para diseñar nuestro display, vamos a hacer un diagrama de bloques con cada componente del circuito.

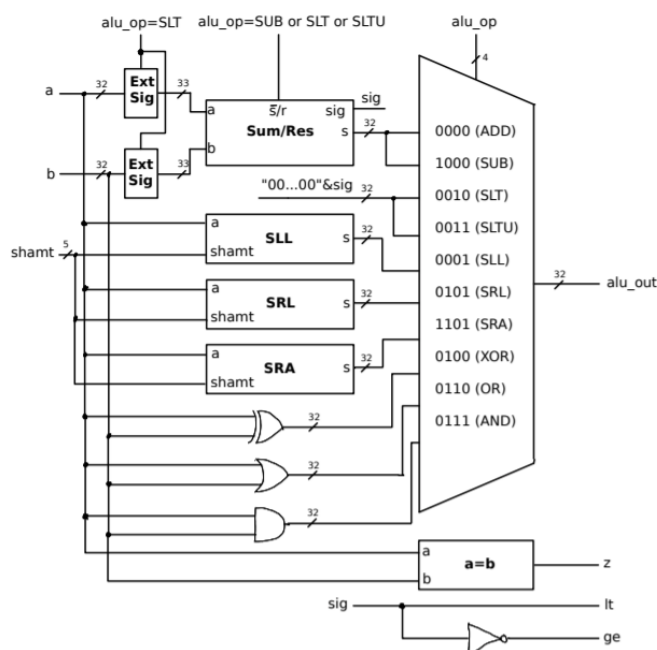


Figura 1 – Diagrama de bloques de la ALU

Como podemos ver, los bloques son bastante sencillos, por lo que, en esta práctica, únicamente diseñaremos a parte de la ALU, el sumador/restador.

Sumador/Restador

Este componente es bastante sencillo, ya que lo único que va a hacer es sumar o restar dos números que le entran, dependiendo de otra señal de entrada `s_r`. Por último, además de obtener la solución de la operación de suma o diferencia, obtenemos un acarreo, para ver si ha habido desbordamiento.

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity Sum_res is
6  generic(
7      generic_length : integer
8  );
9  port(
10     a,b      : in std_logic_vector(generic_length downto 0); --Entrada
11     s        : out std_logic_vector(generic_length-1 downto 0); --Salida
12     s_r      : in std_logic_vector(3 downto 0);
13     sig      : out std_logic); --Acarreo de salida
14 end Sum_res;
15
16 architecture behavioral of Sum_res is
17     signal salida : unsigned(generic_length downto 0);
18
19 begin
20     salida <= unsigned(a) + unsigned(b) when s_r = "0000" else unsigned(a) - unsigned(b);
21
22     sig <= salida(generic_length);
23     s <= std_logic_vector(salida(generic_length -1 downto 0));
24 end behavioral;
```

Figura 2 – Código VHDL del sumador/restador

ALU

Una vez, que hemos diseñado el sumador/restador, ya podemos diseñar nuestro componente principal que es la ALU.

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity ALU is
6  generic(
7      generic_length : integer :=4
8  );
9  port(
10     a,b : in std_logic_vector(generic_length-1 downto 0);
11     alu_op : in std_logic_vector(3 downto 0);
12     shamt : in std_logic_vector(1 downto 0); --normalmente (4 downto 0) pero para implantar lo hacemos con 4 bits
13     alu_out : out std_logic_vector(generic_length-1 downto 0);
14     z,lt,ge : out std_logic
15 );
16 end ALU;
17
18 architecture behavioral of ALU is
19     signal a_ext, b_ext : std_logic_vector(generic_length downto 0);
20     signal sr_out, sll_out, srl_out, sra_out, and_out, or_out, xor_out : std_logic_vector(generic_length-1 downto 0);
21     signal sig : std_logic;
22     signal ceros : std_logic_vector(generic_length-2 downto 0);
23
24     component Sum_res
25     generic(
26         generic_length : integer
27     );
28     port(
29         a,b : in std_logic_vector(generic_length downto 0); --Entrada
30         s : out std_logic_vector(generic_length-1 downto 0); --Salida
31         s_r : in std_logic_vector(3 downto 0);
32         sig : out std_logic); --Acarreo de salida
33     end component;
34     begin
35
36         -- Extensión de signo
37         a_ext <= a(generic_length-1) & a when alu_op = "0010" else '0' & a;
38         b_ext <= b(generic_length-1) & b when alu_op = "0010" else '0' & b;
39
40         -- vector de ceros para el slt
41         ceros <= (others => '0');
42
43         -- Sumador/Restador
44         il_sr : Sum_res
45         generic map(
46             generic_length => generic_length
47         )
48         port map(
49             a => a_ext,
50             b => b_ext,
51             s => sr_out,
52             s_r => alu_op,
53             sig => sig
54         );
55
56         -- Desplazamientos
57         sll_out <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(a),to_integer(unsigned(shamt))));
58         srl_out <= std_logic_vector(shift_right(unsigned(a),to_integer(unsigned(shamt))));
59         sra_out <= std_logic_vector(shift_right(signed(a),to_integer(unsigned(shamt))));
60
61         -- Funciones lógicas
62         Genlog: for i in 0 to generic_length-1 generate
63
64             and_out(i) <= a(i) and b(i);
65             or_out(i) <= a(i) or b(i);
66             xor_out(i) <= a(i) xor b(i);
67         end generate Genlog;
68
69         -- Salidas de comparacion
70         z <= '1' when a = b else '0';
71         lt <= sig;
72         ge <= not sig;
73
74         -- Multiplexor
75         with alu_op select
76             alu_out <=
77                 sr_out when "0000",
78                 sr_out when "1000",
79                 ceros & sig when "0010",
80                 ceros & sig when "0011",
81                 sll_out when "0001",
82                 srl_out when "0101",
83                 sra_out when "1101",
84                 xor_out when "0100",
85                 or_out when "0110",
86                 and_out when "0111",
```

Figura 3 – Código VHDL de la ALU

Una vez realizado el diseño de la ALU, vamos a comprobar que funciona correctamente. Para ello, realizaremos un testbench, con únicamente 4 bits en vez de 32 para que no dure mucho la simulación y no consumamos toda la RAM del ordenador.

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity ALU_vhd_tst is
6  end ALU_vhd_tst;
7
8  architecture tb of ALU_vhd_tst is
9      constant generic_length : integer := 4;
10     signal a,b : std_logic_vector(generic_length-1 downto 0);
11     signal alu_op : std_logic_vector(3 downto 0);
12     signal shamt : std_logic_vector(2 downto 0); -- seria logaritmo de generic_length menos 1
13     signal alu_out : std_logic_vector(generic_length-1 downto 0);
14     signal z,lt,ge : std_logic;
15     signal a_and_b, a_or_b, a_xor_b : std_logic_vector(generic_length-1 downto 0);
16     --signal sll_out,srl_out,sra_out : std_logic_vector(generic_length-1 downto 0);
17     signal shamt_i : unsigned(2 downto 0);
18     constant max_value: integer := (2**generic_length-1);
19
20     constant c_time : time := 1 ns;
21
22 begin
23
24     i1 : entity work.ALU
25     generic map(
26         generic_length => generic_length)
27     port map(
28         a => a,
29         b => b,
30         alu_op => alu_op,
31         shamt => shamt,
32         alu_out => alu_out,
33         z => z,
34         lt => lt,
35         ge => ge
36     );
37
38
39     p_stim: process
40         --inicializamos las entradas
41     begin
42         a <= (others => '0');
43         b <= (others => '0');
44         alu_op <= "1000"; -- Inicializo a esta porque no es ninguna de las del mux
45         shamt <= (others => '0');
46
47
48
49         a_and_b <= a and b;
50         a_or_b <= a or b;
51         a_xor_b <= a xor b;
52
53         wait for 100 ns;
54
55         -- Hacemos el bucle
56         for i in 0 to max_value loop
57             a <= std_logic_vector(to_unsigned(i,generic_length));
58             for j in 0 to max_value loop
59                 b <= std_logic_vector(to_unsigned(j,generic_length));
60                 -- ya tenemos las señales, ahora probamos la suma
61                 wait for c_time;
62                 alu_op <= "0000";
63                 --esperamos un tiempo y comprobamos la suma
64                 wait for c_time;
65
66                 assert alu_out = std_logic_vector(unsigned(a)+unsigned(b))
67                     report "No se suman bien"
68                     severity failure;
69
70                 wait for c_time;
71
72                 alu_op <= "1000";
73
74                 wait for c_time;
75                 assert alu_out = std_logic_vector(unsigned(a)-unsigned(b))
76                     report "No se restan bien"
77                     severity failure;
78                 wait for c_time;
79
80                 --Revisar slt y sltu (habria que extender signo)
81                 alu_op <= "0010";
82                 wait for c_time;
83                 if signed(a)<signed(b) then
84                     assert alu_out(0) = '1'
85                     report "slt no funciona"
86                     severity failure;
87                 end if;
88                 wait for c_time;
89
90                 alu_op <= "0011";
91                 wait for c_time;
92                 if unsigned(a)<unsigned(b) then
93                     assert alu_out(0) = '1'
94                     report "sltu no funciona"

```

```

99      -- Funciones lógicas
100     --xor
101     a_and_b <= a and b;
102     a_or_b <= a or b;
103     a_xor_b <= a xor b;
104
105     alu_op <= "0100";
106     wait for c_time;
107     assert alu_out = a_xor_b
108         report "Fallo en el xor"
109         severity failure;
110     wait for c_time;
111
112     --or
113     alu_op <= "0110";
114     wait for c_time;
115     assert alu_out = a_or_b
116         report "Fallo en el xor"
117         severity failure;
118     wait for c_time;
119
120     --and
121     alu_op <= "0111";
122     wait for c_time;
123     assert alu_out = a_and_b
124         report "Fallo en el xor"
125         severity failure;
126     wait for c_time;
127     --Comparaciones
128     if a = b then
129         wait for c_time;
130         assert z = '1'
131             report "La comparacion de igualdad no funciona"
132             severity failure;
133     end if;
134
135     if a >= b then
136         wait for c_time;
137         assert ge = '1'
138             report "La comparacion de igualdad no funciona"
139             severity failure;
140     end if;
141
142     if a < b then
143         wait for c_time;
144         assert lt = '1'
145             report "La comparacion de igualdad no funciona"
146             severity failure;
147     end if;
148 end loop;
149
150 for k in 0 to 4 loop
151     wait for c_time;
152     shamt <= std_logic_vector(to_unsigned(k,3));
153     --shamt_i <= to_unsigned(k,3);
154     wait for c_time;
155     shamt_i <= unsigned(shamt);
156     wait for c_time;
157
158     -- shift logic left
159     alu_op <= "0001";
160     wait for c_time;
161     assert alu_out = std_logic_vector(shift_left(unsigned(a),to_integer(shamt_i)))
162         report "Fallo en el desplazamiento lógico a la izquierda"
163         severity failure;
164
165     wait for c_time;
166     alu_op <= "0101";
167     wait for c_time;
168     assert alu_out = std_logic_vector(shift_right(unsigned(a),to_integer(shamt_i)))
169         report "Fallo en el desplazamiento lógico a la derecha"
170         severity failure;
171
172     wait for c_time;
173     alu_op <= "1101";
174     wait for c_time;
175     assert alu_out = std_logic_vector(shift_right(signed(a),to_integer(shamt_i)))
176         report "Fallo en el desplazamiento lógico a la izquierda"
177         severity failure;
178
179     end loop;
180
181 end loop;
182
183
184 assert false
185 report "Fin de la simulación"
186 severity failure;
187 end process;

```

Figura 4- Testbench de la ALU

Una vez escrito el testbench y corregidos todos los errores, vamos a simular nuestro componente para comprobar que todo funciona como debería.

 


Figura 5 – Trozo de la simulación => Operación $8 - 6 = 2$

 


Figura 6 – Trozo de la simulación => Operación $1001 \text{ and } 1101 = 1001$

 


Figura 7 – Trozo de la simulación => Operación $1010 \text{ sra } 010 = 1110$

Implantación física

Finalmente, vamos a implantar nuestra ALU en la placa FPGA, para comprobar si no solo funciona en la simulación, sino también cuando lo implantamos. Para realizar esta implantación, hemos tenido en cuenta que los 4 interruptores de la izquierda son a, los 4 siguientes son b y los dos últimos son el inmediato. Los 4 botones son el alu_op y los 4 leds rojos de la derecha son la salida. Además, hemos incluido z, lt y ge en los leds verde en la parte derecha.

 


Figura 8 – Asignación de pines FPGA

Una vez que asignamos todos los pines a un periférico de la FPGA, nos dispusimos a realizar las pruebas


 


Figura 9 – $a(4) < b(6) \Rightarrow lt = 1$

 

Conclusiones y análisis de los resultados

Nuestro objetivo principal al comienzo de esta práctica era el diseño de una ALU de 32 bits, para la posterior implantación en un microprocesador ICAI-RISC-V. Después de haber diseñado en VHDL el componente, haber hecho una simulación exhaustiva y, finalmente, haberlo implantado en la placa FPGA, hemos comprobado que nuestra ALU funciona perfectamente. Por lo tanto, podemos concluir que hemos cumplido nuestro objetivo inicial y que podemos implantar la ALU en el microprocesador del ICAI-RISC-V que diseñaremos en la próxima práctica-